


СОВЕТСКИЙ КЛУБ
МАЛОЙ МОЩНОСТИ.

СБОРНИК
СХЕМ N 2.



Г. САРАНСК 1990.

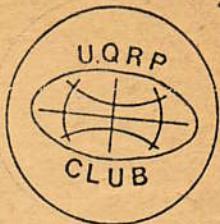СБОРНИК СХЕМ QRP АППАРАТУРЫ САРАНСК 1990.



1

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В твоих руках "Сборник схем №2" выпущенный клубом U-QRP. В отличии от первого номера, в него вошли идеи и разработки, которые прислали наши читатели. Всем, кто оказал нам помощь в подготовке сборника, он будет выслан бесплатно.


Учитывая пожелания и предложения читателей, мы открываем в сборнике несколько постоянных рубрик. Надеемся, что Вы высажете свое мнение по поводу этого новшества.

Любая организация, кооператив, клуб, а так же отдельные лица могут дать об"явления на страницах сборника. Об"явления бесплатные, но при их подаче нужно учитывать, что сборник выходит два раза в год и они могут быть просрочены. Текст об"явления высыпают секретарю клуба по адресу: 430031 г. Саранск-31 а/я 100. По этому же адресу мы просим Вас высказать свое мнение о этом номере и поделиться с нами своими идеями и предложениями.

Всего Вам доброго! Успехов в радиоспорте и надеемся, что наш сборник Вам в этом поможет!

=73-72=


ТРАНСИВЕР QRPР НА 10 МЕТРОВ

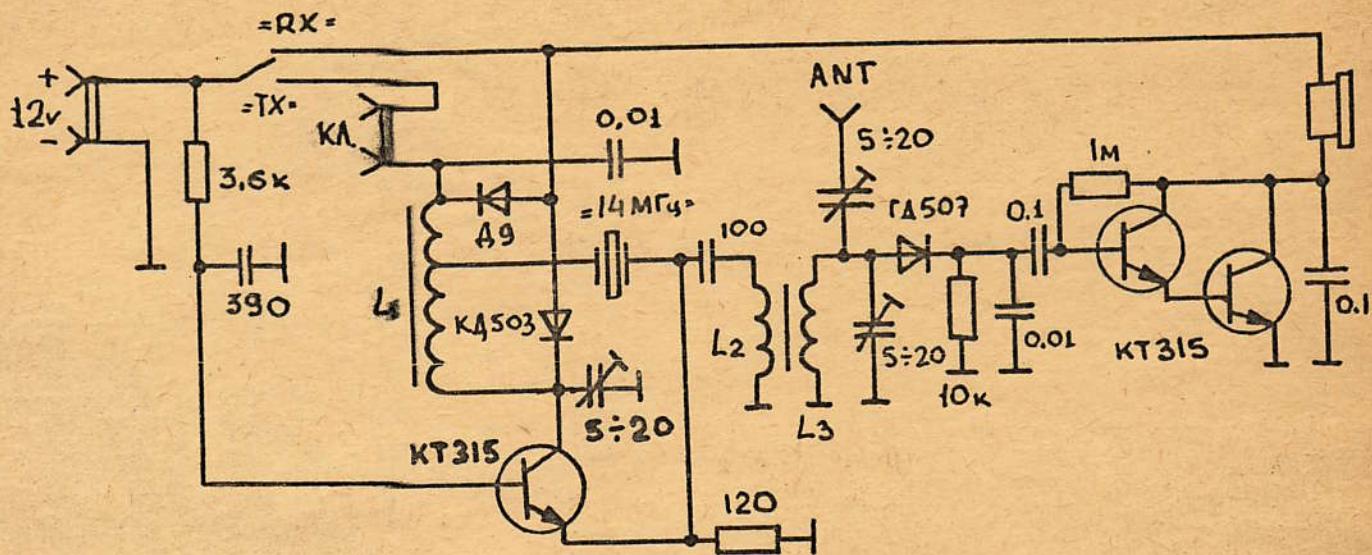

$L_1 - L_5$ НАМОТАНЫ ПРОВОДОМ ПЭВТЛ 0,27 НА КОЛЬЦАХ
К7×4×2 ЗОВЧ.

L_1 - 2+22 витка, L_2 - 1 виток, L_3 - 12 витков,
 L_4 - L_5 - 2+3 и 4 витка соответственно.

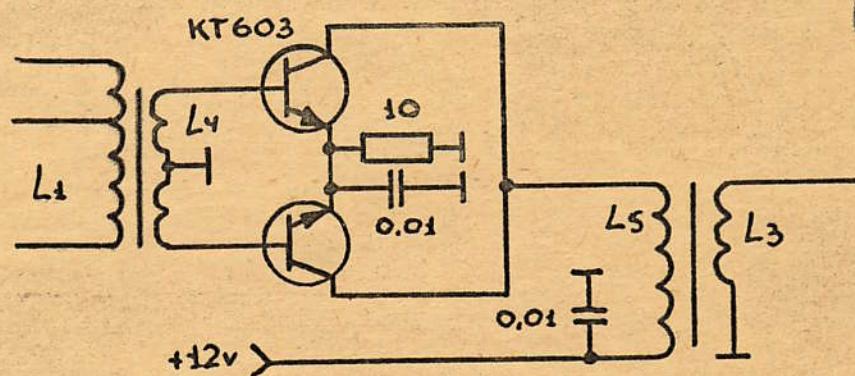ДЛЯ РАЗВЯЗКИ С ЗАДАЮЩИМ ГЕНЕРАТОРОМ МОЖНО
ПРИМЕНİТЬ УМ. ПРИ ЭТОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И ВЫХОДНАЯ
МОЩНОСТЬ.




Этот трансивер уже печатался на страницах сборника и в нашем бюллетне.
Мы повторяем его в этом номере в связи с тем, что он получил большинство
хороших отзывов.

"U-QRP-C" готовит приложение к сборнику под названием "КВ-антенны-УКВ" в
котором будут помещены описания различных радиолюбительских антенн. Если у
Вас есть их описания, высылайте их в адрес секретаря клуба. Активные помощ-
ники будут поощрены, получив это приложение бесплатно. Заранее благодарим!


С* - параллельно
 6800 μ Ф КТ-2 красный 12мм
 4500 μ Ф КТ-2 зеленый
 202 - 100 част.
 ПЛУС 0,1 на резисторе BC-1 1мкФ

TRX-80M (RX 43 "ВРН" N100)

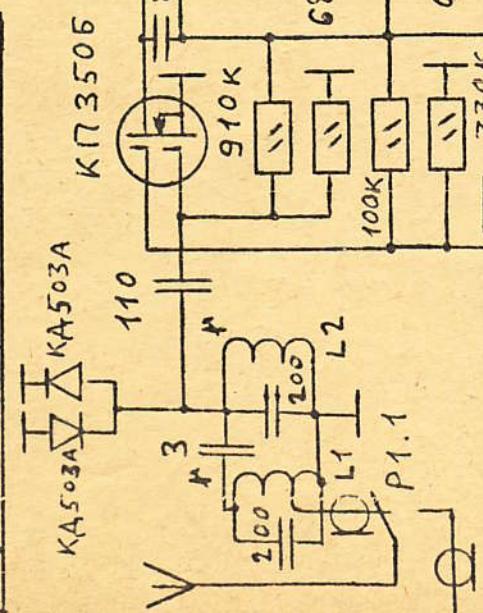

KA503A KA503A

K173506

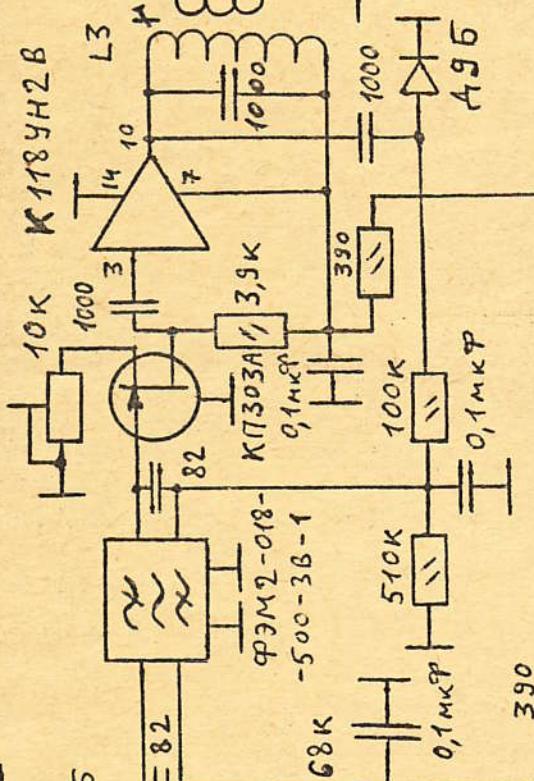

10K K118УН2В

1000

3 14 10

L3

1000

μ

L4

1000

μ

10K K118УН2В

1000

3 14 10

L3

1000

μ

L4

1000

μ

10K K118УН2В

1000

3 14 10

L3

1000

μ

L4

1000

μ

10K K118УН2В

1000

3 14 10

L3

1000

μ

L4

1000


μ

10K K118УН2В

1000


3 14 10

L3

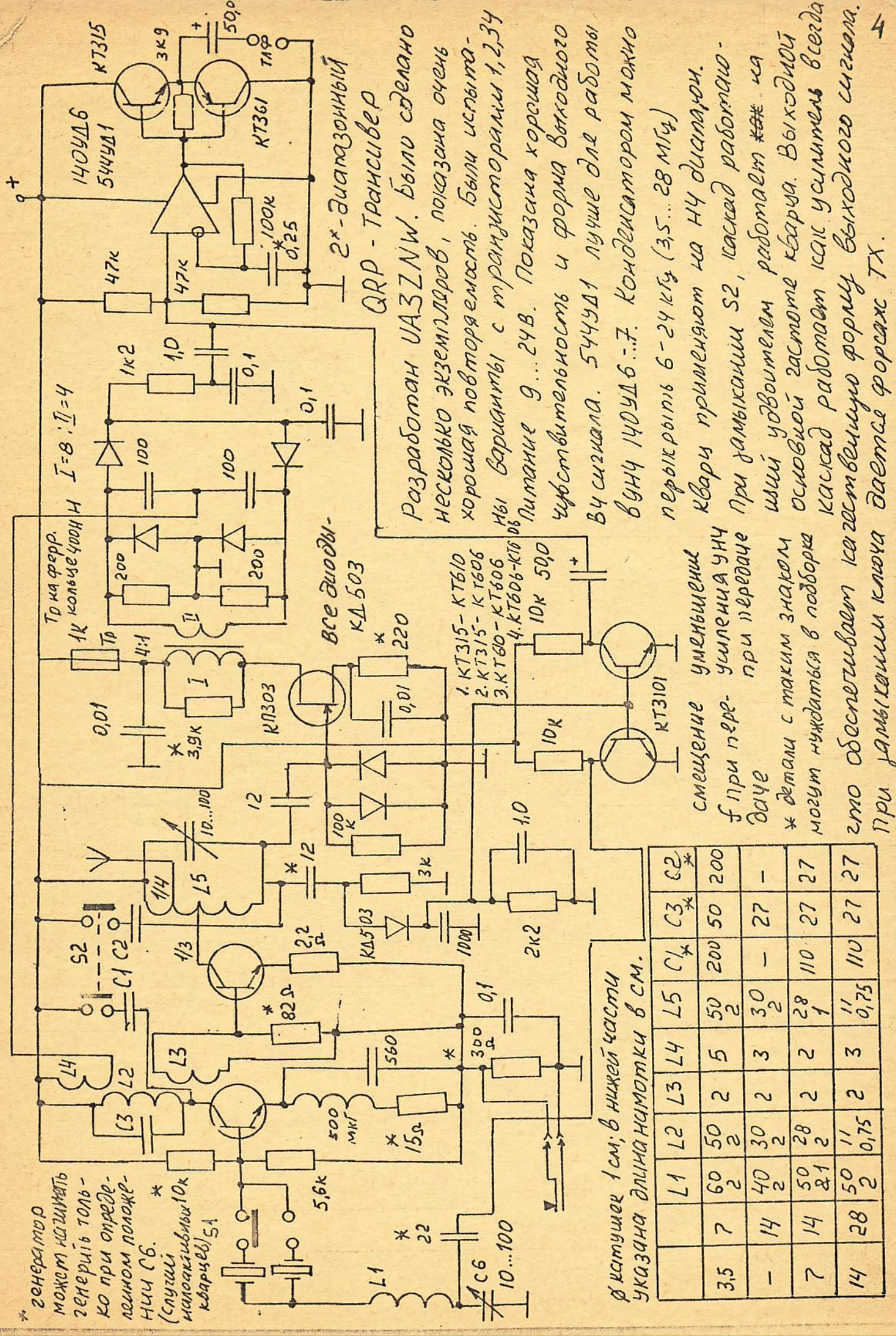

Широкополосный РА 1.8÷30 МГц.

5

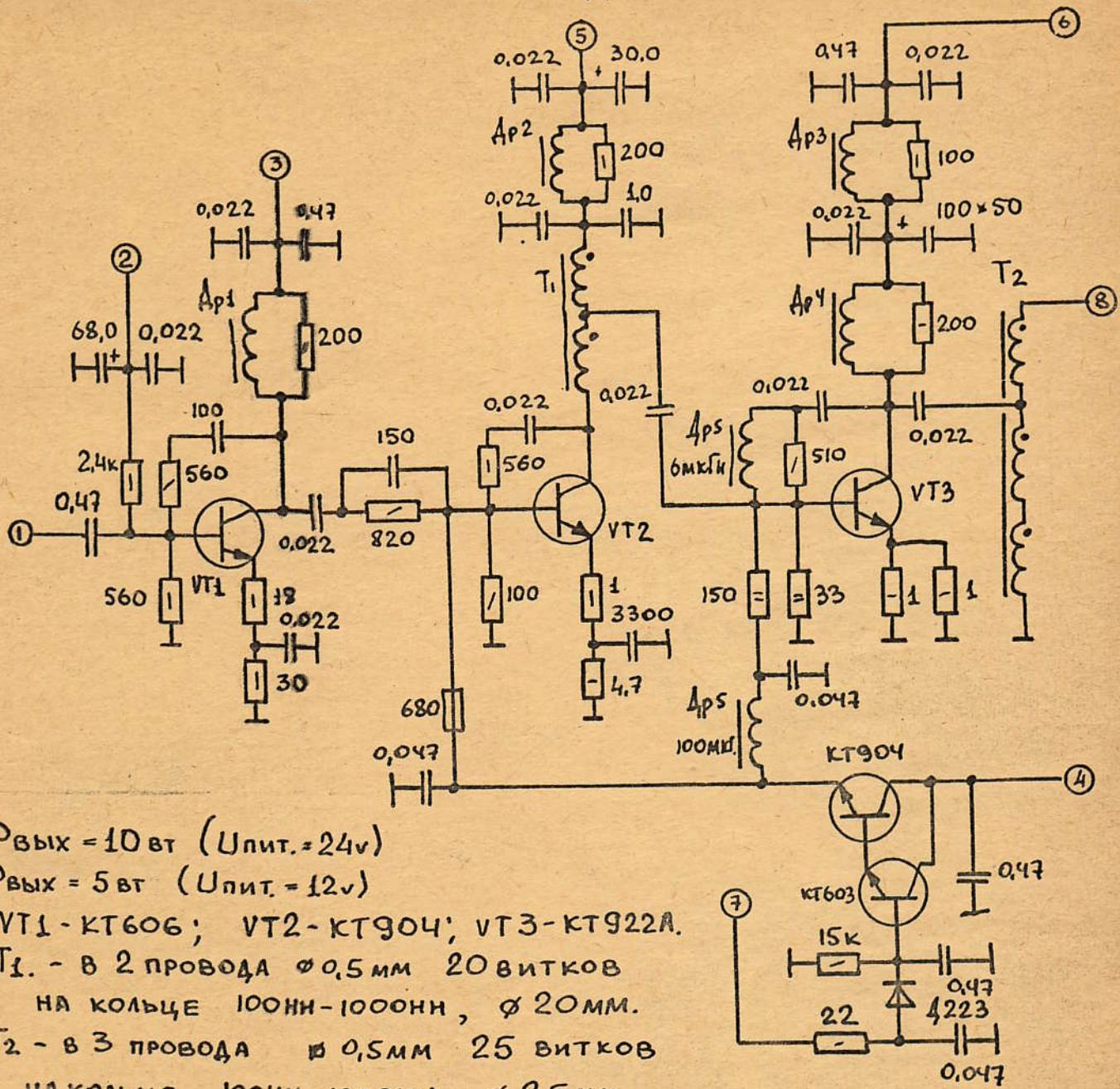

$P_{\text{вых}} = 10 \text{ вт}$ (Упит. = 24v)

$P_{\text{вых}} = 5 \text{ вт}$ (Упит. = 12v)

VT1 - КТ606; VT2 - КТ90Ч; VT3 - КТ922A.

T₁ - в 2 провода Ø 0,5 мм 20 витков
на кольце 100нн-1000нн, Ø 20мм.

T₂ - в 3 провода Ø 0,5мм 25 витков
на кольце 100нн-1000нн, Ø 25 мм.

ДР1.ДМ-0,1 - 6мкГн.; ДР2.ДМ-0,4 - 10мкГн

ДР3 и ДР4 ДМ-3 - 20мкГн.

② ④ + 12v; ③, ⑤, ⑥ + 24v (+12v); ① - вход; ⑧ - выход


УСИЛИТЕЛЬ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ДИОДНОМУ СМЕСИТЕЛЮ. В РЕЖИМ
TX SSB НА КЛЕМУ - 7 = подается + 12 v.

В предыдущей схеме 2-х диапазонного трансивера не указана частота кварцев.
Она следующая: для диапазона 3,5 МГц и 7 МГц кварц - 3,5 МГц; 7 и 14 МГц - 7МГц
14 МГц - 14 МГц; 14 и 28 МГц - 14 МГц.

Подготовлен и вышел сборник "Зарубежные транзисторы, диоды, микросхемы и их
отечественные аналоги". Сборник содержит более 30 стр. аналогов. Подробности
получения сборника через секретаря.


РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ZL2RP.

6

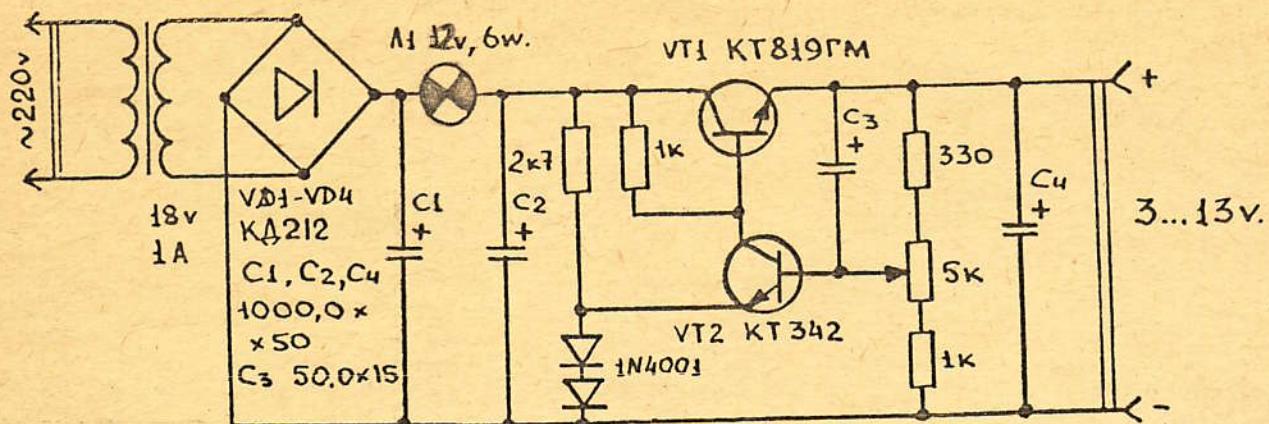

Этот источник питания можно применять для питания выходного каскада QRP-передатчика. При этом появится возможность плавно изменять мощность подводимую к выходному каскаду, грубо контролируя её по изменению яркости свечения лампочки.
ZL-QRP-C = Break-in:

2WT QRP TX ГЗАЕР.

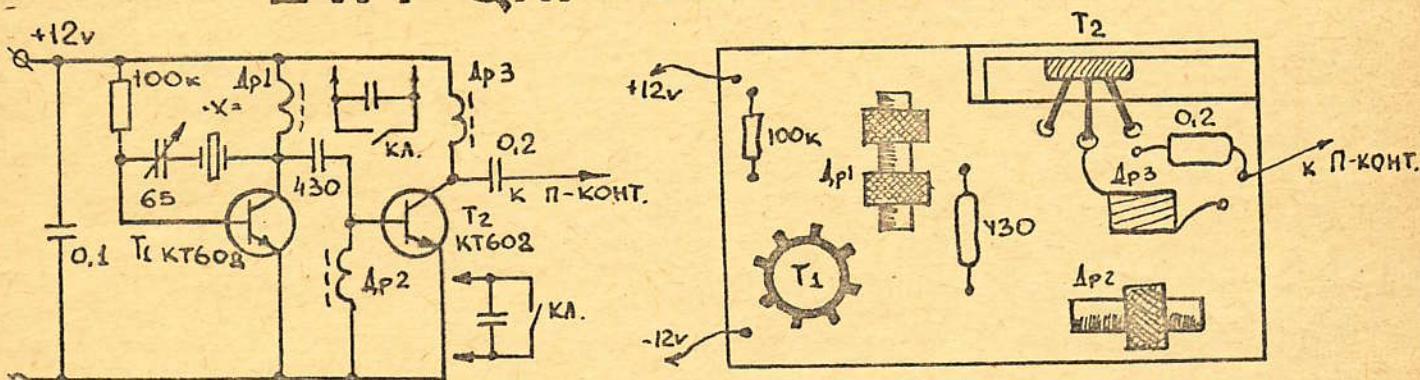


Δp_1 - 100÷200 витков ПЭВ-0,15; Δp_2 - 150 витков; Δp_3 - на ферритовом кольце 15 витков ПЭВ-0,2. Ключ подключается по одному из двух вариантов. На диапазоне 10 МГц были проведены связи на расстоянии до 2 тыс. км. с рапортами 559.

Уважаемые читатели! Наш клуб ежемесячно выпускает свой бюллетень "СQ QRP". С 1991 года в качестве приложения к нему будет выходить ДХ лист. На страницах бюллетня Вы можете познакомиться с новыми разработками советских радиолюбителей, найти интересную ДХ информацию, узнать о новых экспедициях. В литературном приложении к бюллетню будет продолжен рассказ о встречах с НЛО во время экспедиции ЕК9QRP. Если у Вас мало опыта в конструированииadioаппаратуры, то на страницах бюллетня Вы можете встретить схемы несложных аппаратов. Подробности о подписке можно узнать через Трушкова Алексея: 620131 г. Свердловск а/я 146. Для ответа прикладывайте конверт с обратным адресом. Клуб приглашает к сотрудничеству организации, кооперативы, клубы как в Советском Союзе, так и за рубежом. Вопросы сотрудничества могут быть самые разнообразные. Подробности через секретаря.

Перестраиваемый генератор на 20 метров.

9

Nam Radio, Nov 1973
R6...11

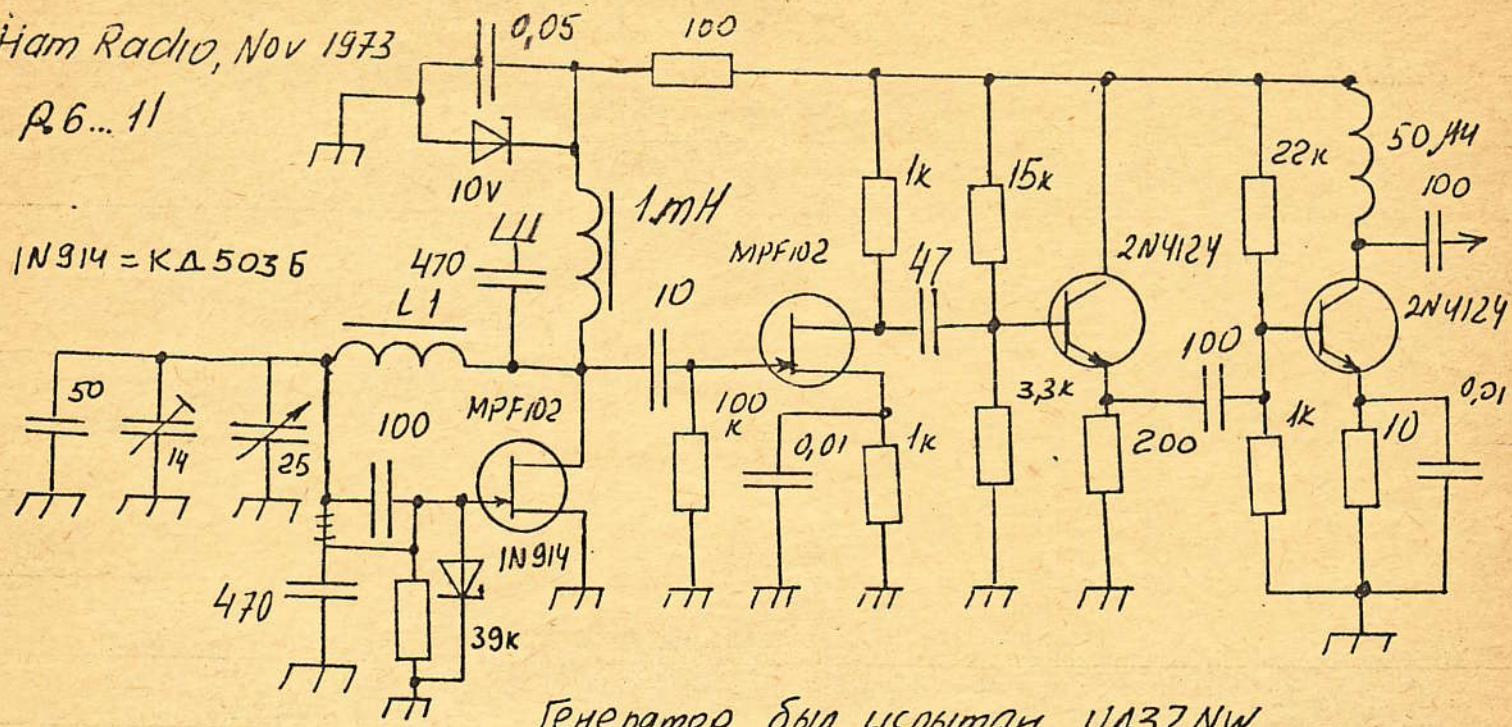

Генератор был испытан УАЗ2НЧ

L1 была намотана на керамическом кольце от старого галетного переключателя и содержала 28 витков. При использовании К11302 - К11302 - КТ315 - КТ315 - КТ610 стабильность достигала: 150 Гц уход за час. Проселки были применены стандартные. Хорошо подходит в качестве ГЛД к самодельным трансиверам.

т.к. "Вибриса" (З08015 Белгород-15, а/я 68) выпустила следующие информационные листы:

"Антенины-1" ... "Антенины-6" (около 100 типов антенн по материалам США и на основе отечественного опыта)

"Техника связи-1" - Способ изготовления транс. 75/300 и 75/600 Ω на кольце О.С. Т.И.

"Техника связи-2" Способы устранения КВ и УКВ помех и Т.И. (по материалам QST)


"Техника связи-3" Р.А. для УКВ

"Техника связи-4" Новые made трансиверы США

"Техника связи-5" Простые схемы для начинающих заниматься УКВ (по материалам QST, СР, Nam Radio)

80 М CW QRP ТРАНСИВЕР.

10

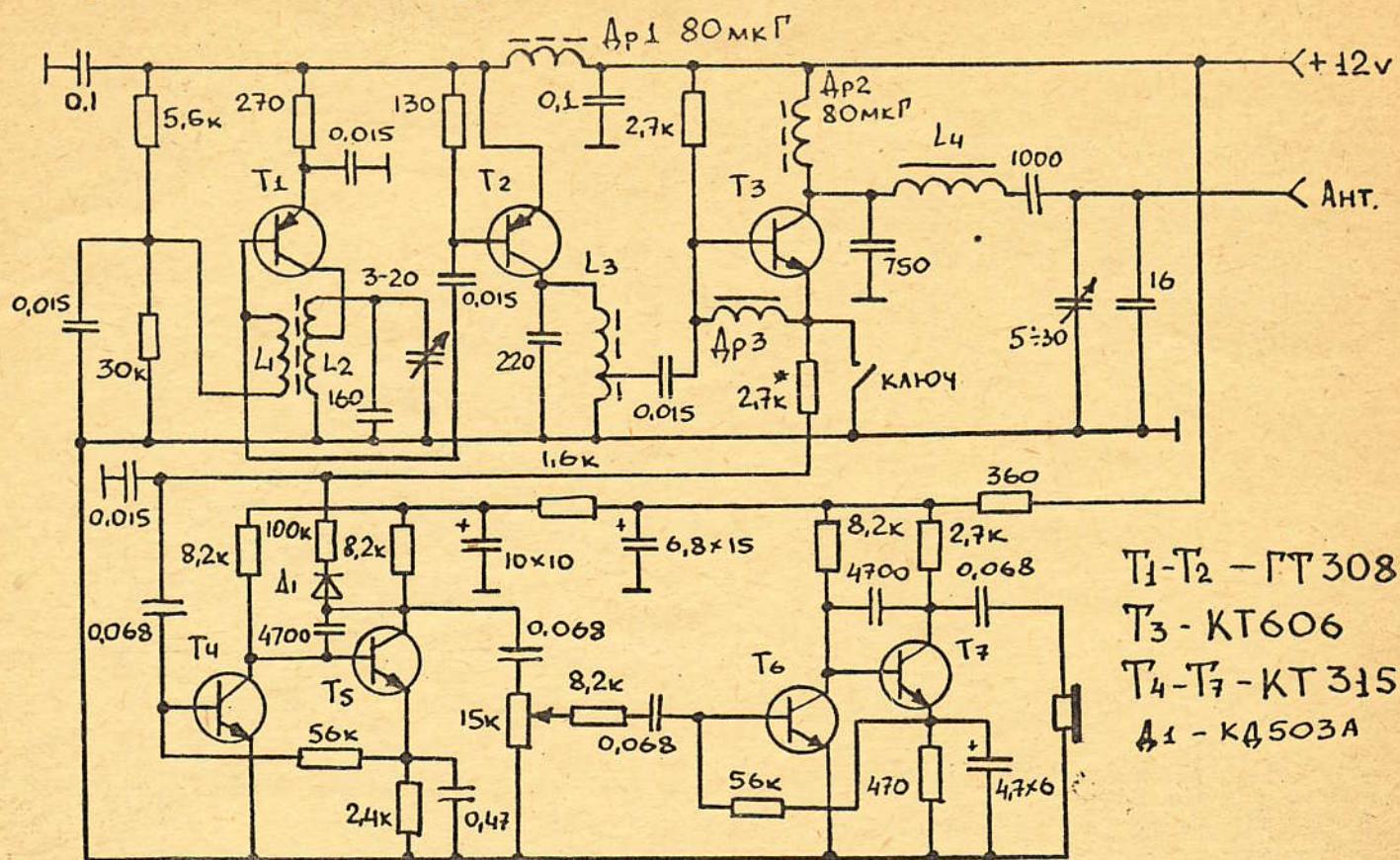


Выходная мощность - 1÷2W, чувствительность приемника при отношении сигнал/шум Δ Одб не хуже 5мкВ. Ток, потребляемый радиостанцией в режиме приема, составляет 20mA, в режиме передачи ~ 200mA.

Катушки L₁-L₃ выполнены на внутренних цилиндрах от СБ-9. L₁ - 2 витка, L₂ и L₃ - по 50 витков ПЭВ-2 0,18. У L₂ отвод сделан от 10-го витка, у L₃ - от 15 витка, считая от нижнего по схеме вывода. Катушка L₄ состоит из двух соединенных катушек, намотанных на тороидах из феррита ВЧЗО. Их внешний диаметр 15мм. Каждая катушка намотана ПЭВ-2 0,7 в один слой и содержит 27 витков. Дроссель Ar.3 намотан на тороиде из феррита ВЧЗО (наружный диаметр 5мм) в один слой ПЭВ-2 0,1, число его витков 50. Дроссели Ar₁ и Ar₂ - д-0,1.



10 МГц QRP TX W1FB.


ПЕРЕДАТЧИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В ДИАПАЗОНЕ 10 МГц.	
VT1 - 40673	ЗАМЕНЯЕТСЯ
VT2 - 2N2222A	--
VT3 - VN67AF	--
VT4 - 2N4036	--
U1 - LM340-T12	--
	КП350А-В, КП306В.
	КТ315, КТ316
	КП905 А, Б
	КТ933 А,
	К142ЕН8

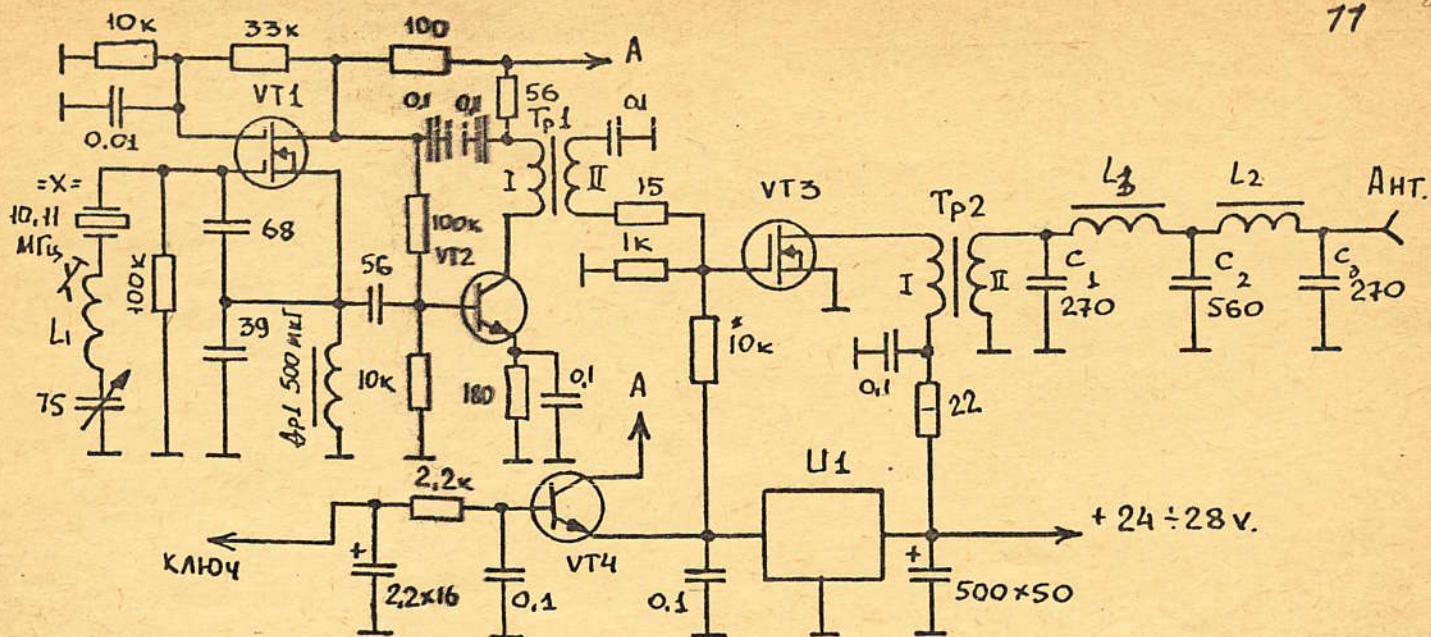

T_{p1} и T_{p2} наматываются на кольце ВЧЗО внешним диаметром 15мм
 T_{p1} I - 12 витков, II - 6 витков, T_{p2} I - 15 витков, II - 6 витков.

L_1 изготовлена на полистироловом каркасе Ø 8 и длиной 16мм.
 Подстроечник - МР20-2 ПР6 × 0,75 × 10. Катушка состоит из 50 витков. Намотка рядовая. L_2 и L_3 - 0,72 мкГн - 13 витков на кольце из карбонильного железа Ø 12 мм. Для других диапазонов $C_1 \approx 2,25\text{л}$, $C_2 \approx 1,3\text{л}$, $C_3 \approx 1,82\text{л}$. Др1 типа ДПМ-0,6

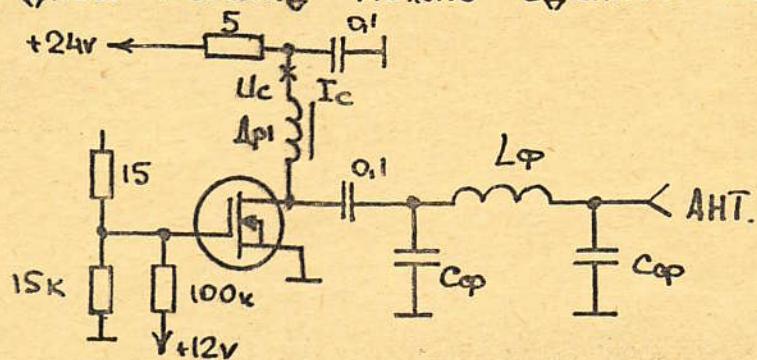Выходной каскад можно сделать по следующей схеме:



для $I_c = 0,3\text{А}$ $U_c = 24\text{в}$
 $P = 75 \Omega\text{м}$

$$C_{\phi} = \frac{1}{2\pi \cdot 60\text{F}} ;$$

$$L_{\phi} = \frac{60}{2\pi F} ; \quad (1)$$

где F - частота (Γ_4), C_{ϕ} - емкость п-контура (Φ),
 L_{ϕ} - индуктивность п-контура (Γ).

$$L_{\phi} = 0,001 D n^2 / (\ell/D + 0,44) , \text{ где}$$

ℓ - длина намотки, мм; D - внешний диаметр намотки, мм;
 n - число витков.


Для диапазона 10 МГц, $C_{\phi} = 270\text{пФ}$, $L_{\phi} = 0,994\text{ мкГн}$ - 10 витков провода Ø 1мм на оправе Ø 11мм, длина намотки 12мм. Катушка бескаркасная.

При использовании биполярного транзистора при тех же данных U_c , I_c п-контур такой же.


При других $U_{c(k)}$, $I_{c(k)}$ в формулах (1) вместо числа 60 подставляется $\sqrt{\frac{U_{c(k)}}{I_{c(k)}}} \cdot 0,59 \cdot P$, где.

R_f - ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФИДЕРА, Ом;
 $U_{c(k)}$ - НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОКЕ (КОЛЛЕКТОРЕ), В;
 $I_{c(k)}$ - ТОК СТОКА (КОЛЛЕКТОРА), А:

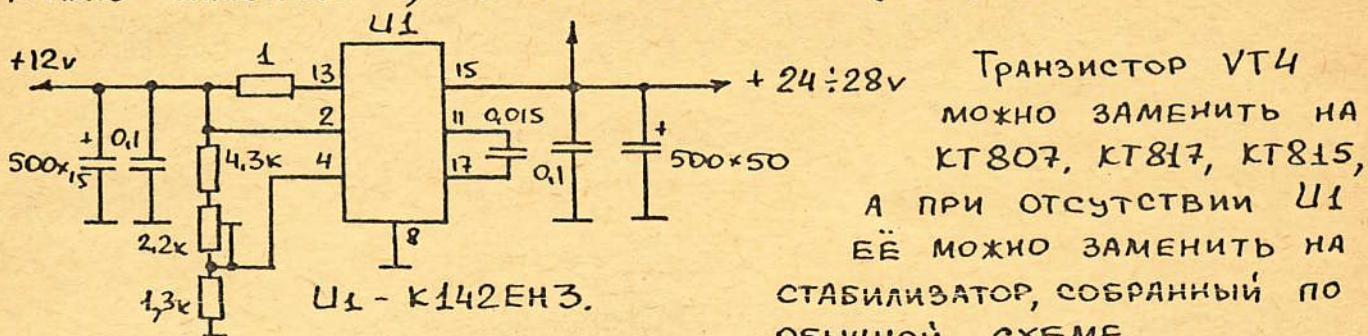Можно обойтись без VT4, включая ключ между +12v и точкой A.
 Можно заменить цепь питания на следующую:



TX НА 1,8 И 3,5 МГц.

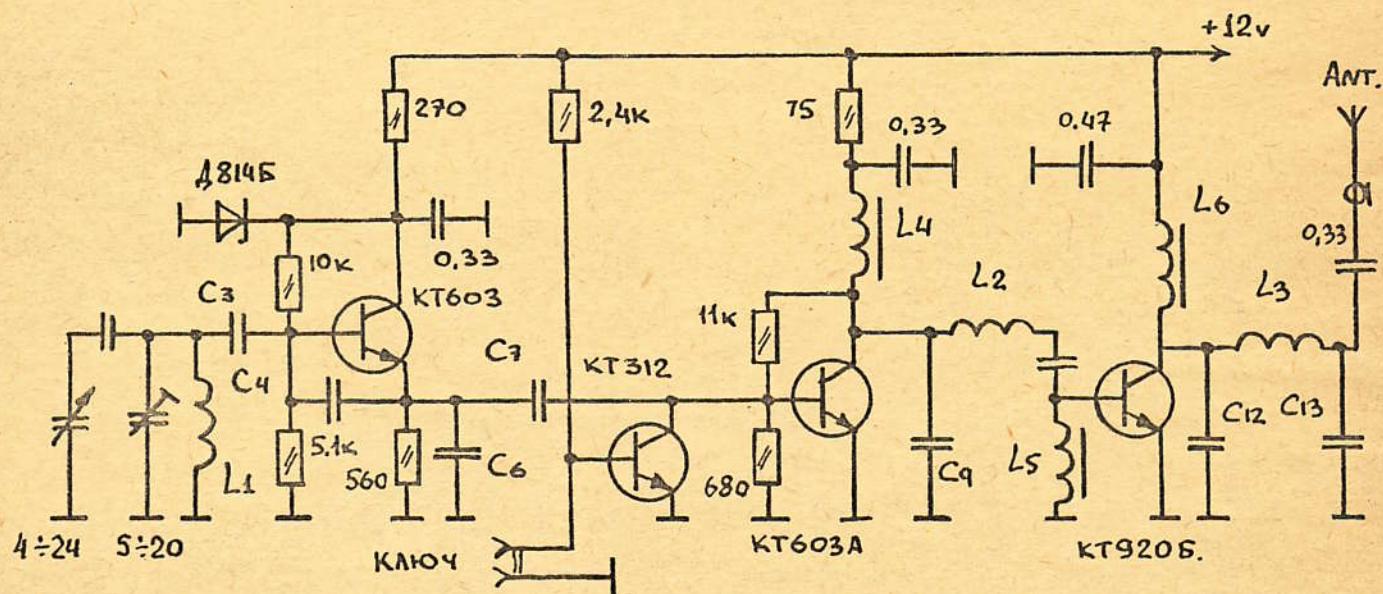

Для различных диапазонов данные обозначенных элементов приведены в таблицах:


MГц	C3	C4	C6	C7	C9, C12, C13
1,8	750	910	3000	150	3600
3,5	360	470	1500	75	1800

MГц	L4		L5		L6	
	тип	мкГн	тип	мкГн	тип	мкГн
1,8	ДМ-0,4	20	ДМ-2,4	6	ДМ-2,4	20
3,5	ДМ-0,4	10	ДМ-2,4	3	ДМ-2,4	10

МГц	КАТУШКА	ЧИСЛО ВИТКОВ	ДИАМЕТР ПРОВОДА	ВНЕШНИЙ Ø НАМОТКИ, ММ	ДЛИНА НАМОТКИ, ММ	ИНДУКТИВНОСТЬ МКГН
1,8	L1	50	0,1	11,5	10	20,8
	L2	17	0,49	11	9	2,2
	L3	14	0,66	14	9,5	2,2
3,5	L1	35	0,15	11,5	10	10,4
	L2	12	0,69	11	9	1,1
	L3	10	0,93	14	9,5	1,1



ШИРОКОПОЛОСНЫЙ РА 10 вт.

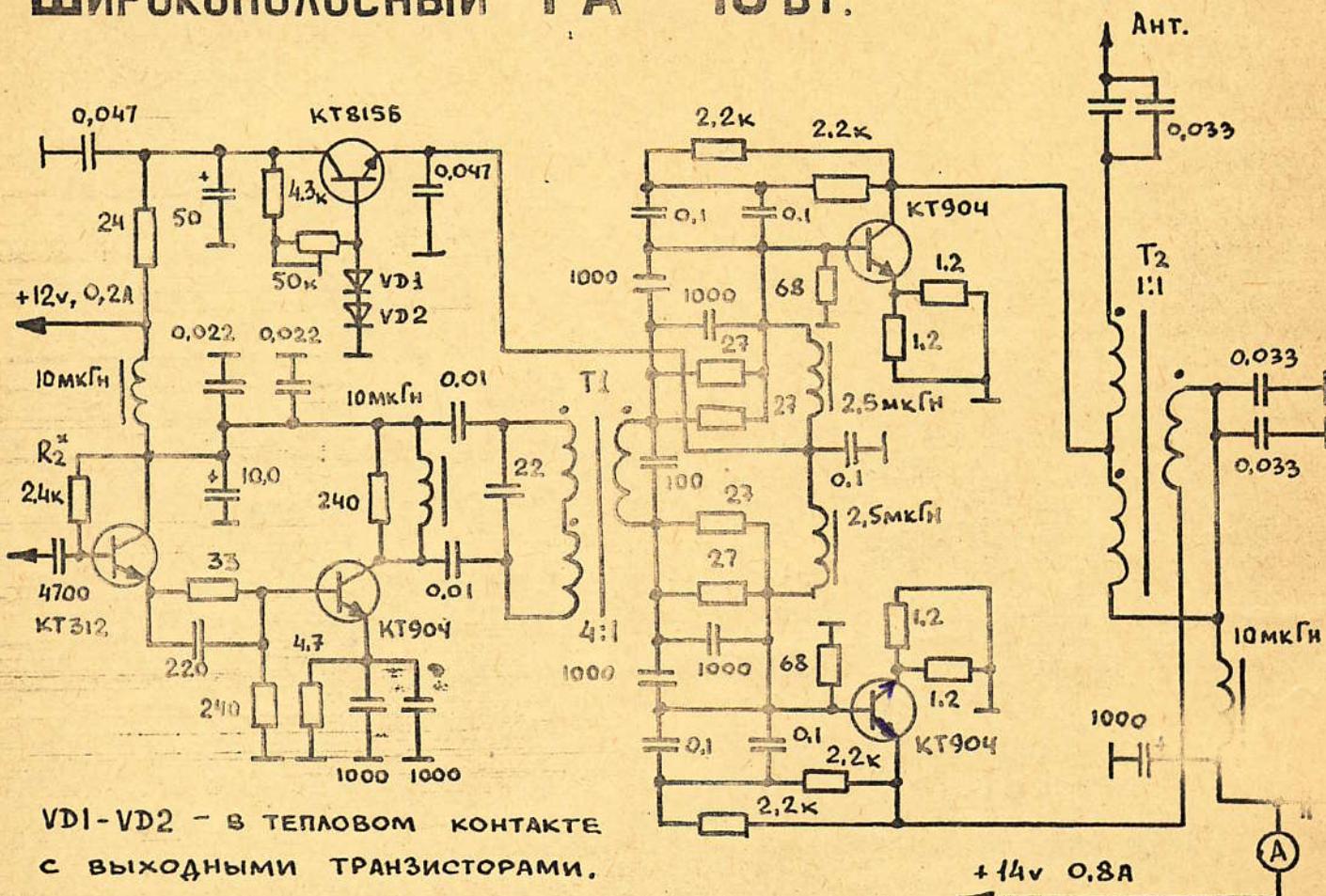

ОБ'ЯВЛЕНИЕ!

Воронежский кооператив "ЭФИР" реализует организациям и населению за наличный / наложенным платежом / и безналичный расчет :

1. Радиолюбительские карточки - квитанции. Стоимость 1000 штук - 20 рублей.
2. Телеграфные автоматические ключи с памятью. Цена - 150 рублей.
3. КСВ - метры. Цена - 83 рубля.

Кооператив "ЭФИР" принимает заявки на изготовление индивидуальных карточек - квитанций с надпечаткой личного позывного. Цена 1000 штук - 30 руб.

Заказ не менее 5000 штук.

Заявки и заказы направлять по адресу: 394053 г. Воронеж а/я 97.

За оказанную помощь при подготовке этого сборника клуб благодарит:
 Белова Слуга UA6LP; Сельский клуб "Электрон" UZ4NQ; Корешкова Н.В. RA1QAE;
 Гавриш Андрея RA6LER; Тригорова Игоря UA3ZMW
 Спасибо Вам за помощь!!!

жжжС 1991 года в наш клуб принимаются иностранные радиолюбители. Писать секретарю можно как на русском так и на английском языке.

жжжВнимание! Анонс! Впервые в СССР наш клуб с 1991 года будет выпускать бюллетень на английском языке для всех радиолюбителей мира. Бюллетень будет выходить 4 раза в год и рассказывать об интересных новостях в СССР. Первый номер бюллетня будет бесплатный и выйдет тиражом 400 экз. Если какой-либо клуб хочет дать на страницах бюллетня рекламу для иностранных радиолюбителей, он может это сделать. Об "явления" платные. Стоимость одного об "явления", не зависимо от об "зыва", составляет 20 руб. Деньги и текст об "явление" направляют в адрес секретаря клуба.

жжжСпешите подписаться! Че упустите шанс! Открыта и продолжается подписка на "ЭКСПРЕСС-ИНФО-91". Переодичность два раза в месяц. Об "ем 20 машинописных страниц текста в сумме за 1991 год Вы получите 240 страниц информации. Содержание: Новости К-ДХ-С "КИВАЧ". Новые советские и зарубежные ципломы. Информация о клубах в СССР. Куплю-продам-об "меняю". Все это будет стоить Вам 15 рублей плюс 24 маркированных конверта в Вашим адресом. Если Вам трудно подписать конверты и не хотите с этим возиться - за Вас это сделает наш клуб. В этом случае Вы высылаете всего 20 руб., квитанцию об оплате и свой адрес /разборчиво/.

Оплата на все услуги К-ДХ-С "КИВАЧ" производится по адресу:
 185000 г. Петрозаводск р/с №12723 Сбербанк № 155 р/к "КИВАЧ"

Квитания об оплате, конверты или заявка высылаются по адресу:
 185034 г. Петрозаводск а/я 1010 "Э-ИНФО"

Подписка принимается до 25 декабря № 1990 года. После этой даты Вы уже не сможете подписаться с первого выпуска "Э-ИНФО", а лишь со следующего месяца. СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! ВАМ ЭТО НУЖНО! Подписаться можно с любого месяца.

Подписка на год 15 руб.+ 24 конверта /или 5 руб. вместо конвертов/.

На пол-года 7 руб.50 коп.+ 12 конвертов /или 2 руб.50 коп./.

На квартал 3 руб.75 коп.+ 6 конвертов /или 1 руб.25 коп./.

Подумайте, посчитайте и Вы поймете, что Вам это нужно.

жжжКуплю кварцы на 7030 МГц; 7000 МГц; 500 кГц. Писать секретарю клуба.

жжжТретий номер сборника схем выйдет примерно в июле 1991 года. Все, кто имеет интересные схемы, предложения, разработки, советы, присылайте их нам. Всего доброго! Надеемся, что этот номер Вам понравился и мы будем рады получить Ваши письма, в которых Вы высажете свое мнение о этом номере.